

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Tecnologia

Departamento de Computação e Automação

Engenharia de Computação

**Relatório de uma Implementação em VHDL de uma
calculadora com 5 operações**

Discentes:

Ariel da Silva Alsina

Estéfane George Macedo de Lacerda

Jonatas Rodolfo Pereira dos Santos

Orientador: Professor: Sérgio Natan Silva

Natal

11 de abril de 2019

Sumário

1	Introdução	2
2	Abordagem Teórica	3
2.1	Somador Completo	3
2.2	Multiplexador	3
3	Descrição da Proposta	7
4	Desenvolvimento e Resultados	10
5	Conclusão	12
	Referências	13

1 Introdução

Este documento apresenta um sistema digital usando circuitos digitais. Especificamente, o relatório descreve a implementação em VHDL de uma calculadora com 5 operações. VHDL é uma linguagem usada para facilitar o projeto de circuitos digitais. A calculadora recebe como entrada duas sequências de 4 bits e é capaz de realizar as operações soma e subtração sobre as sequências de bits, comparação para indicar qual das sequências é a maior ou a menor e inversor. O sistema será implementado em uma placa FPGA que é um circuito integrado projetado para ser configurado pelo projetista, diferente dos circuitos integrados que já vêm configurados de fábrica. Será utilizado uma placa Altera DE2.

2 Abordagem Teórica

Há dois métodos comuns para implementar um sistema digital a utilização de microprocessadores ou o uso de circuitos digitais. Os microprocessadores são baratos e facilmente programáveis e por isso são utilizados amplamente. Os circuitos digitais, por outro lado, são mais rápidos (processam em paralelo) e consomem menos energia. Por causa disso, os microprocessadores algumas vezes não é bom o suficiente para resolver um problemas requerendo circuitos digitais personalizados (VAHID, 1998).

A calculadora de 5 bits é formada por circuitos digitais que recebem como entrada sinais que representam os números no sistema binário e através de combinações através das portas lógicas determina o valor de saída que são os resultado das operação de soma, subtração etc. Como exemplo, será apresentado, a seguir, dois circuitos combinacionais importantes que também são utilizados pela calculadora.

2.1 Somador Completo

Este circuito realiza a soma aritmética de dois bits de entrada (A e B) e o bit de transporte de entrada C_{in} , gerando como saída da soma (S) e um bit de transporte de saída (C_{out}). O bit de transporte é também conhecido como “vai um”. A tabela verdade da Figura 1 pode ser expressa em termos de porta lógica (Figura 2) ou em termos de álgebra booleana como segue:

$$S = A \text{ XOR } B \text{ XOR } C_{in}$$

$$C_{out} = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C_{in}) \text{ OR } (B \text{ AND } C_{in});$$

2.2 Multiplexador

Um multiplexador é circuito que recebe várias entradas e seleciona uma dessas entradas (também chamado de canal) de acordo com o estado das chaves de seleção.

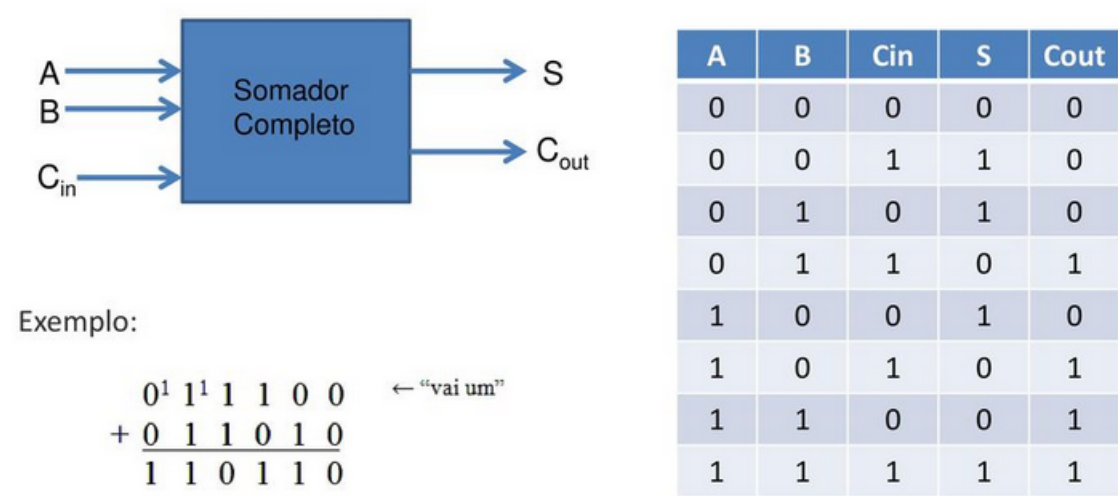


Figura 1 – Somador completo

 


Figura 2 – Circuito do somador completo

Ou seja, ele faz um chaveamento dos dados de entrada para uma saída. Por causa disso, o multiplexador também conhecido como seletor de dados. Ver a Figura 3.

 


Figura 3 – Multiplexador

Um exemplo de multiplexador de quatro canais é mostrado na tabela-verdade da Figura 4. As chaves são representadas por A e B . De acordo com o estado delas, uma das quatro entradas (E_0 , E_1 , E_2 ou E_3) é selecionada para a saída S . Por exemplo, se $A = 0$ e $B = 1$ então saída S será igual a E_1 . A tabela verdade pode ser expressa em termos de porta lógica (Figura 5) ou em termos de álgebra booleana como segue:

$$S = \overline{A}\overline{B}E_0 + \overline{A}BE_1 + A\overline{B}E_2 + ABE_3 \quad (2.1)$$

A	B	S
0	0	E_0
0	1	E_1
1	0	E_2
1	1	E_3

Figura 4 – Tabela-verdade de um multiplexador de quatro canais

 


Figura 5 – Circuito do multiplexador de quatro canais

3 Descrição da Proposta

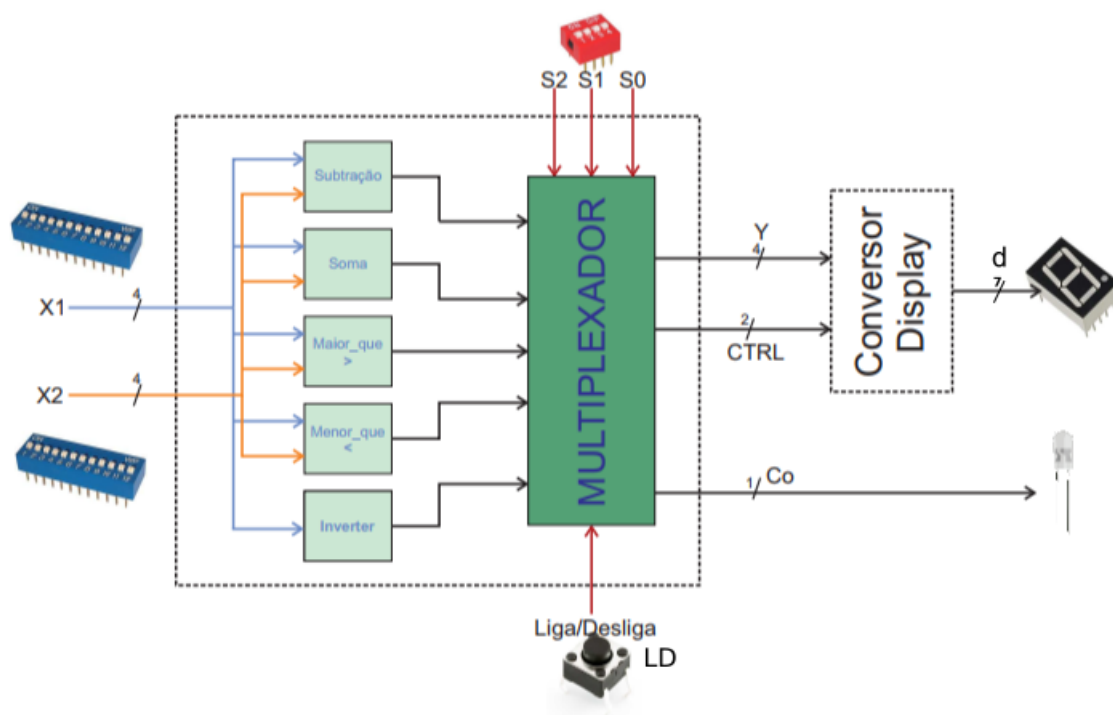


Figura 6 – Diagrama Geral da calculadora

O material deste capítulo foi quase inteiramente baseado (SILVA, 2019) com algumas adaptações das figuras e textos. Diagrama geral da calculadora proposta é mostrado na Figura 6. De acordo com a diagrama, ela realiza cinco operações:

- Subtração;
- Soma;
- MaiorQue;
- MenorQue;

- Inversor.

A interface de **entrada** da calculadora é composta por:

- Dois sinais de entradas $X1$ e $X2$, ambos com 4 bits;
- Três chaves seletoras $S0$, $S1$ e $S2$ para escolher as operações;
- Um botão liga/desliga.

A interface de **saída** da calculadora é composta por:

- Uma saída d para o display de 7 segmentos (d tem 7 bits para acender os LEDS do display e é resultado da conversão de Y descrito abaixo);
- Um LED representado por C_o para três utilidades:
 - Resultado do bit de transporte (carry) de resposta para uma soma (LED acesso);
 - Avaliação verdadeira ou falsa das operações MaiorQue e MenorQue (LED acesso);
 - Não funcionamento (LED apagado).

A operação de **subtração** ($X1 - X2$) determina uma saída Y com 4 bits e um bit extra para mostrar que houve um erro no de caso $X1 < X2$. As operações MenorQue ou MaiorQue também podem ser usadas para determinar este erro.

A operação de **soma** ($X1 + X2$) determina uma saída Y com 4 bits. Se o valor da saída ultrapassar 15 (ou seja, resultado da soma com 5 bits), o led C_o deverá ser acesso e os 4 bits menos significativo deverão ser visualizados no display.

A operação **MaiorQue**, acende o LED C_o da calculadora caso $X1 > X2$, com todos os LEDS do display apagado. A operação **MenorQue**, acende LED C_o da calculadora caso $X1 < X2$, com todos os LEDS do display apagado.

A operação **Inversor** aplica-se apenas a $X1$ e determina uma saída Y com 4 bits que representa o complemento de 4 bits de $X1$.

A entrada LD (Liga/Desliga) apaga todos os LEDs: C_o e os dos display de 7 segmentos.

O Conversor do Display deverá receber 4 bits de dados (entrada Y) e 2 bits de controle (entrada $CTRL$) e converter em d de 7 bits para mostrar nos LEDS de 7 segmentos de acordo com os valores de $CTRL$ da Tabela 1, sendo

- conversao(Y): Conversão de 4 bits em 16 valores apresentados no display como sendo de $0, 1, 2, 3, \dots, F$.
- Erro: Qualquer símbolo diferente - que não seja o da situação OFF - apresentados no display.
- OFF: Situação que todos os LEDs estão apagados.

Tabela 1 – Tabela de códigos de controle

Controle	LEDS
$CTRL = 00$	conversao(Y)
$CTRL = 01$	Erro
$CTRL = 10$	OFF

4 Desenvolvimento e Resultados

A implementação da calculadora foi desenvolvida na linguagem VHDL por meio do software Quartus II da Altera Corporation. O circuito digital da calculadora foi gravado em uma placa FPGA denominada Altera DE2 (ver Figura 7). O sistema funcionou sem erros e atendeu a todas as especificações da proposta apresentada no Capítulo 3. Também foi executado uma simulação da calculadora utilizando a ferramenta waveform do software Quartus II. O resultado é mostrado na Figura 8.

 


Figura 7 – Placa Altera DE2

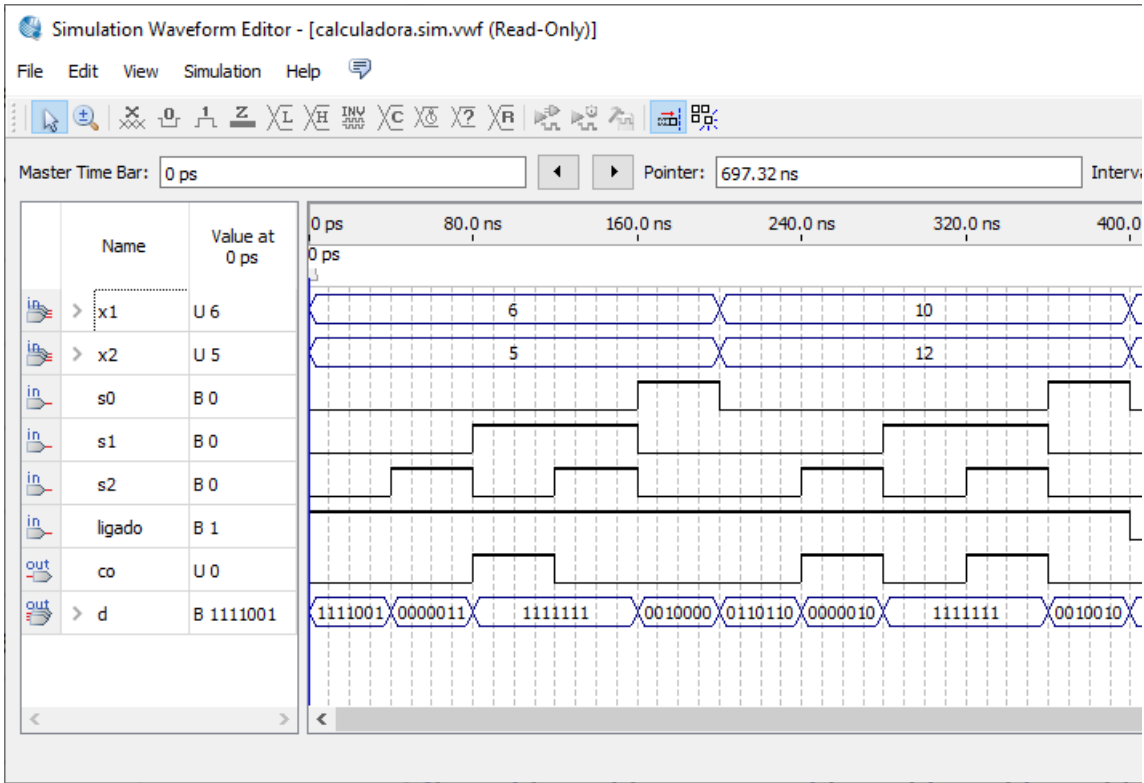


Figura 8 – Simulação da calculadora usando o software Quartus II

5 Conclusão

O presente trabalho descreveu o projeto de uma calculadora com cinco operações utilizando circuitos digitais. Foi apresentado uma breve descrição teórica de circuitos digitais descrevendo dois componentes importantes de circuitos digitais: o somador completo e o multiplexador. Em seguida foi apresentado uma completa descrição da calculadora. A calculadora foi implementada em VHDL pelo software Quartus II e uma simulação sem erros foi mostrada. Também relatou-se que a calculadora foi gravada em uma placa FPGA e funcionou corretamente atendendo todas expectativas neste trabalho. O sistema esta disponível em github.com/rodolfostark/project_vhdl ou github.com/estgeorge/project_vhdl.

Referências

SILVA, S. N. *Notas de Aula - Sistemas Digitais*. 2019. 7

VAHID, F. *Sistemas Digitais - Projeto, Otimização e Hdls*. [S.l.]: Bookman, 1998. 3